

# EV 1-1 CIRCUITOS DE RECTIFICACIÓN NO CONTROLADOS

Sistemas electrónicos de interfaz

Universidad Politécnica de la zona metropolitana de Guadalajara

Alan Antonio Muñoz Juárez

Giovanni Daniel Ruiz Tinoco

4-B

Ing. Mecatrónica



20 de septiembre de 2019

# 1. Objetivo

EL objetivo de esta práctica es realizar las simulaciones de los circuitos rectificadores no controlados para así analizar las funciones de onda resultantes.


## 2. Materiales

-Laptop  
-Simulador de circuitos "KiCad"


## 3. Procedimiento
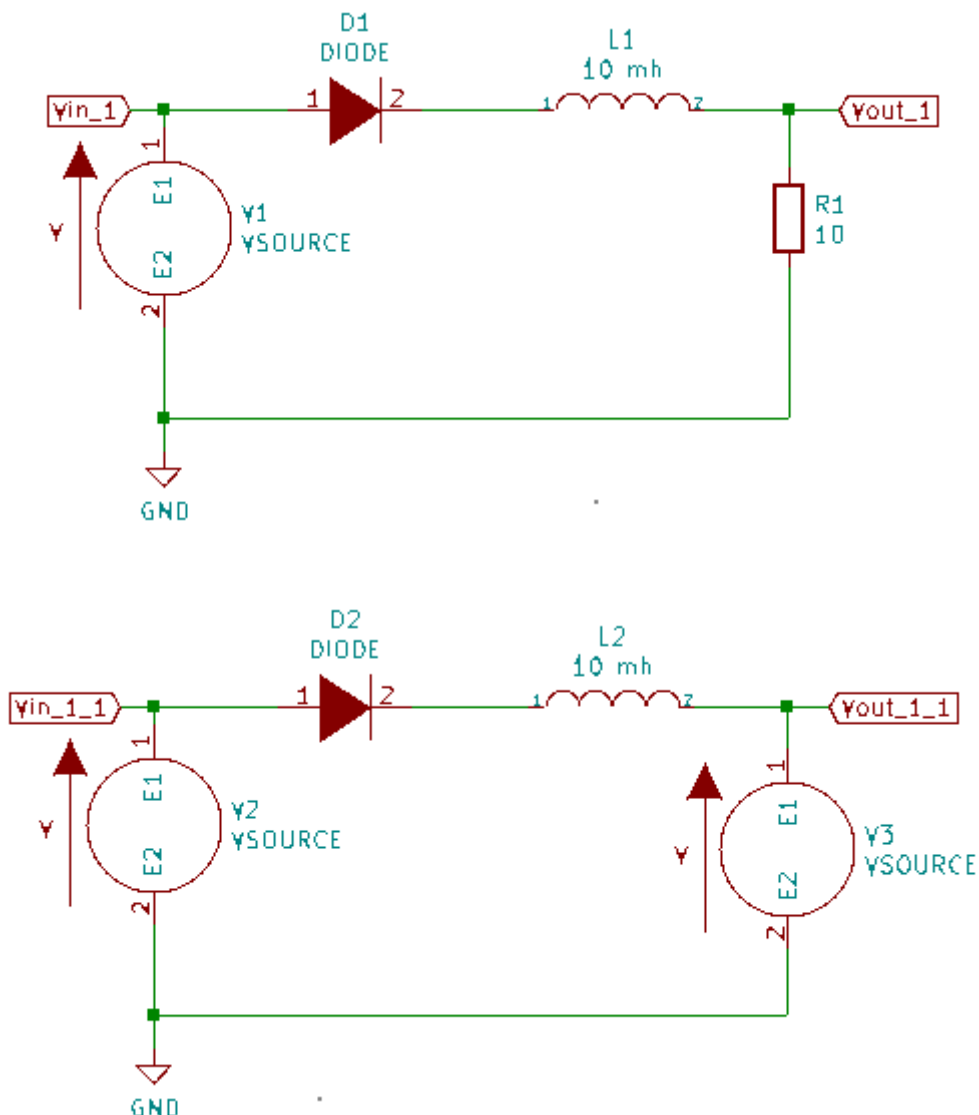
### 3.1. Rectificador de media onda con carga inductiva

Pese a que no es muy utilizado nos puede dar una referencia del comportamiento de un rectificador no controlado. En este caso usaremos el siguiente circuito




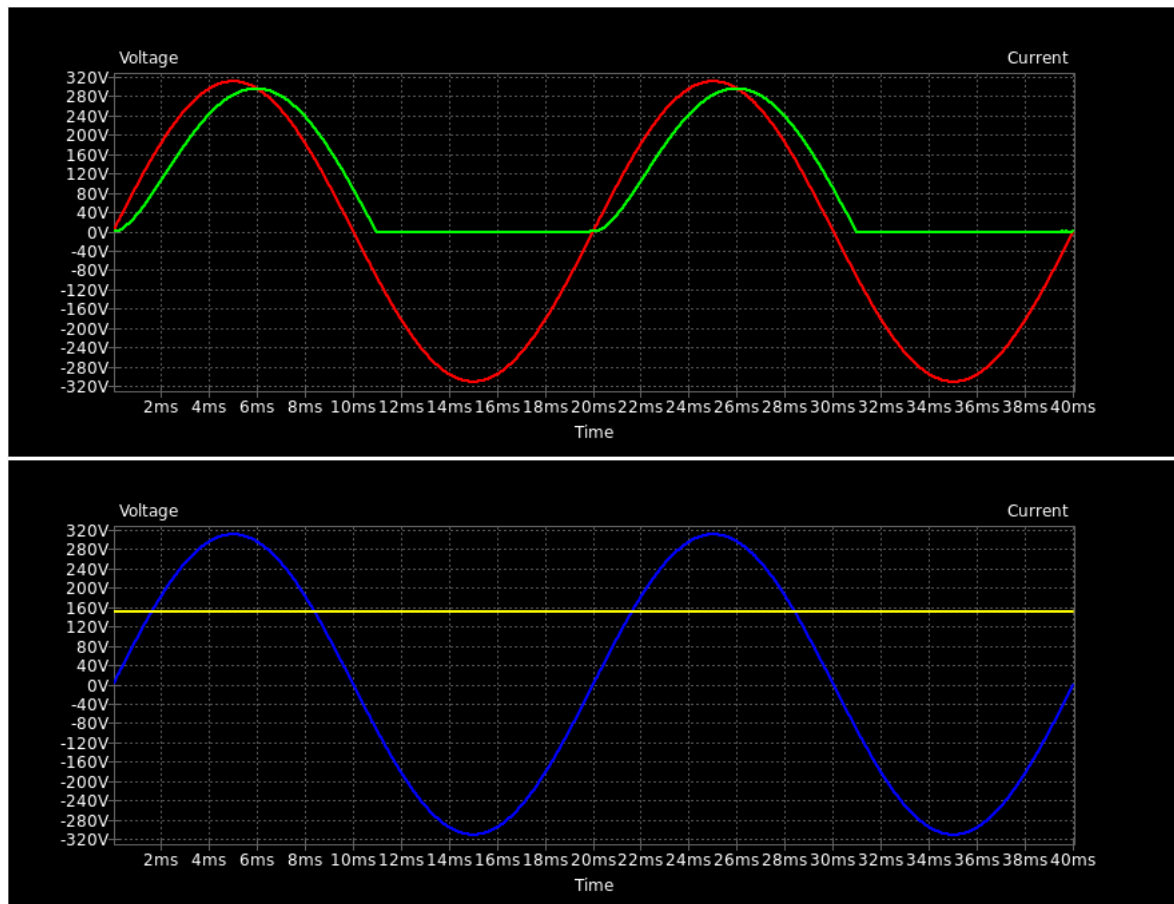Como podemos observar a continuación, vamos a analizar las ondas que este genera.



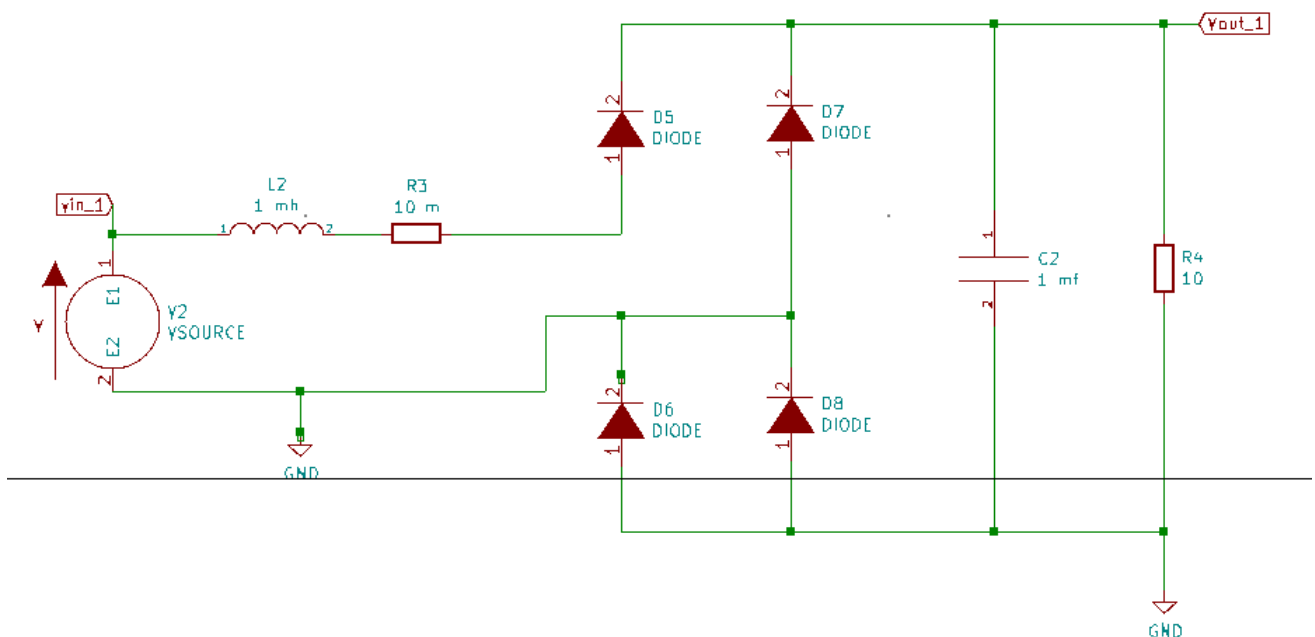
### 3.2. Rectificador monofásico en puente

Se muestra el siguiente esquema del rectificador monofásico en puente, La etapa de continua consta de un filtro constituido por los elementos  $C_f$  y  $L_f$ , destinado a atenuar el rizado de la tensión de salida. En la etapa de alterna se han añadido los elementos  $R_r$  y  $L_r$  para tener en cuenta, respectivamente, la resistencia y la inductancia de la red vistas desde el rectificador.




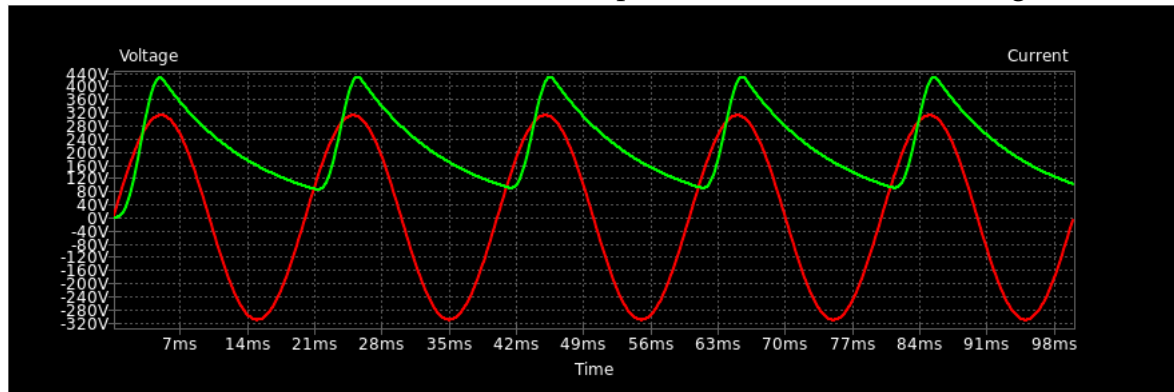Al simular nuestro circuito sin modificar los parámetros, obtenemos la siguiente onda:




En la siguiente imagen se muestra el efecto que tiene el capacitor sobre la corriente que pasa por los diodos

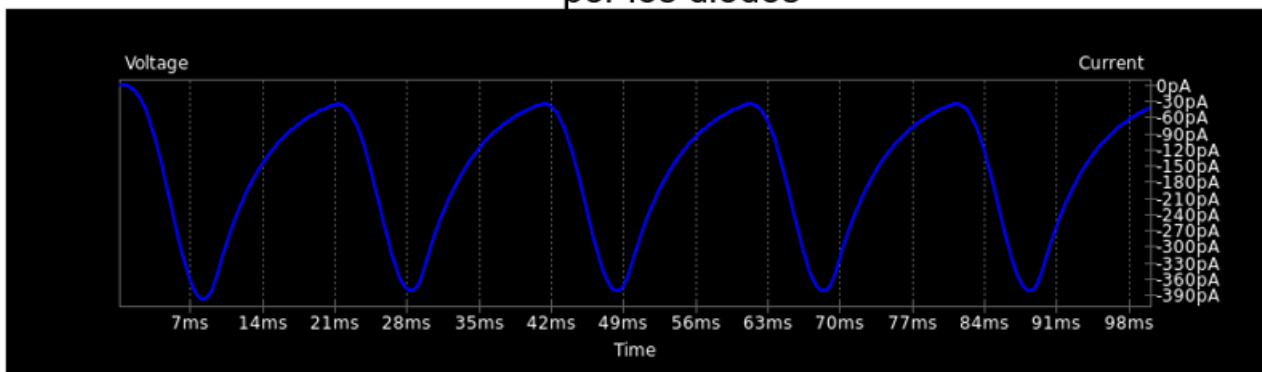Como afecta el transitorio de carga del condensador a la corriente que circula por los diodos






5mF


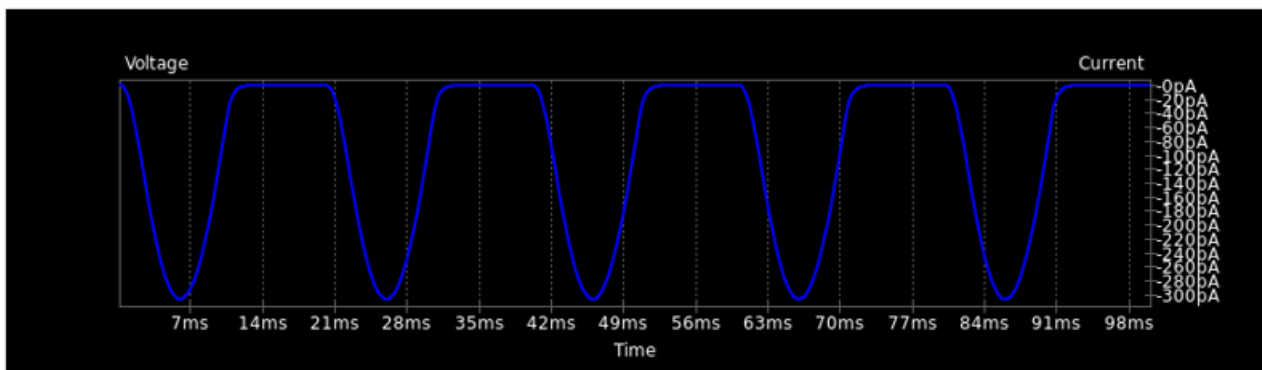


500uF

## INFLUENCIA DE LA INDUCTANCIA

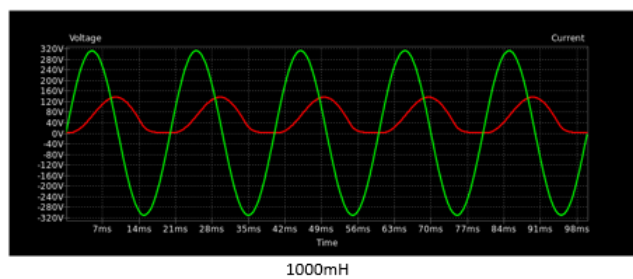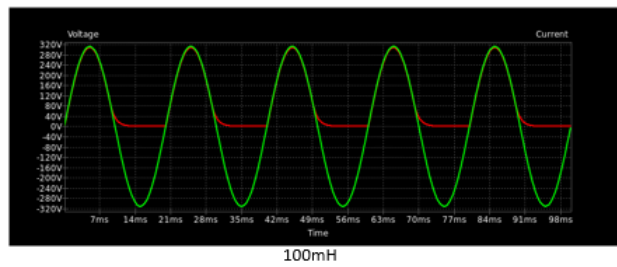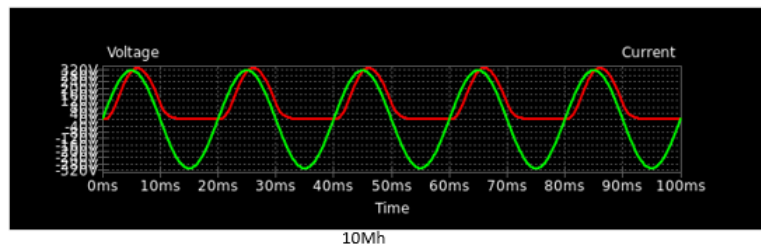

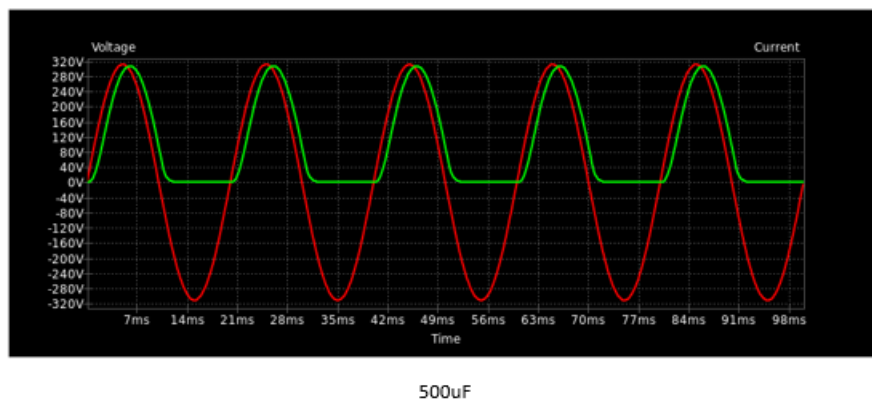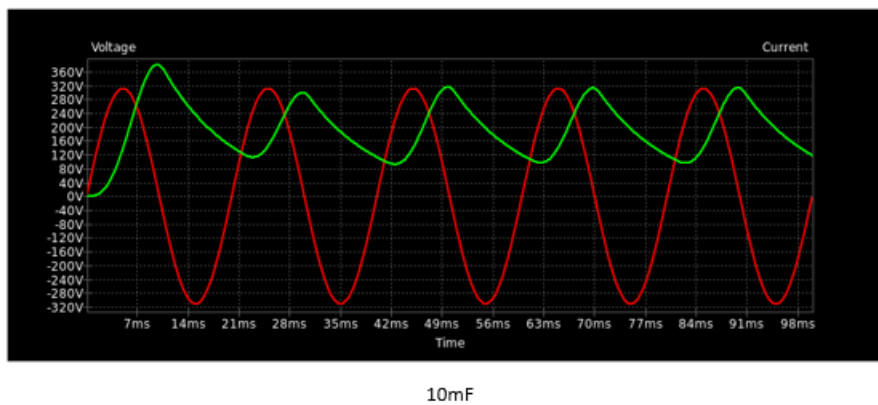
## Influencia del capacitor sobre la tensión aplicada a la carga



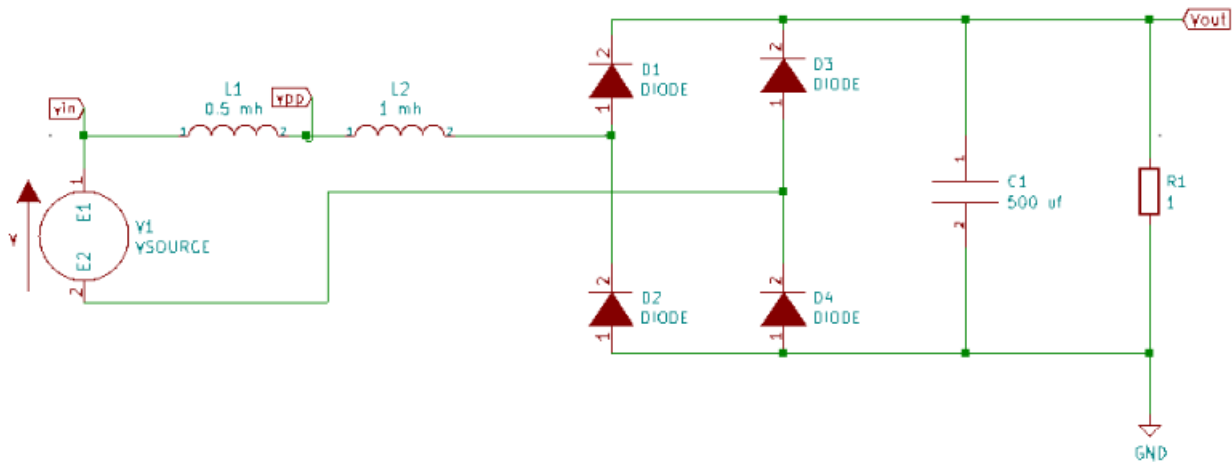
### 3.3. Rectificador monofásico de doble inductor

Se tiene el siguiente circuito


A continuación se muestra el circuito con el que vamos a trabajar:



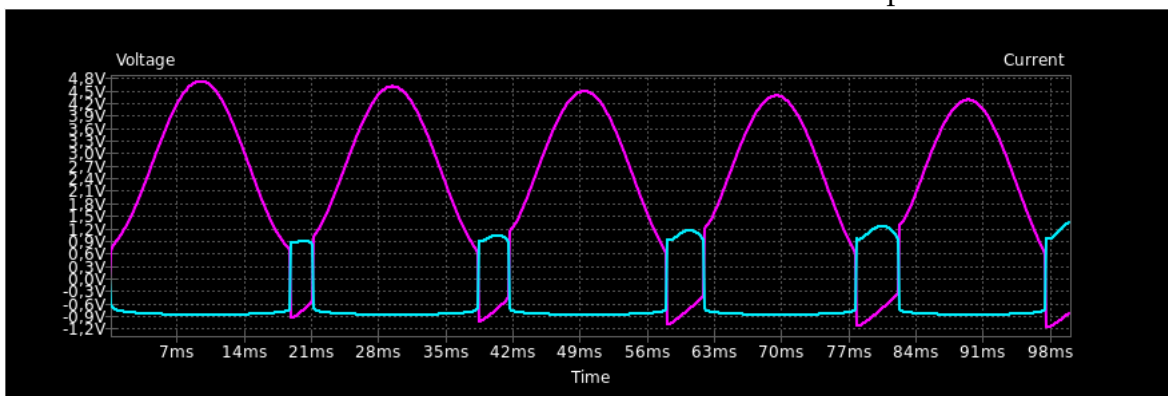
Esta es la onda resultante de nuestro circuito sin modificar los parámetros:


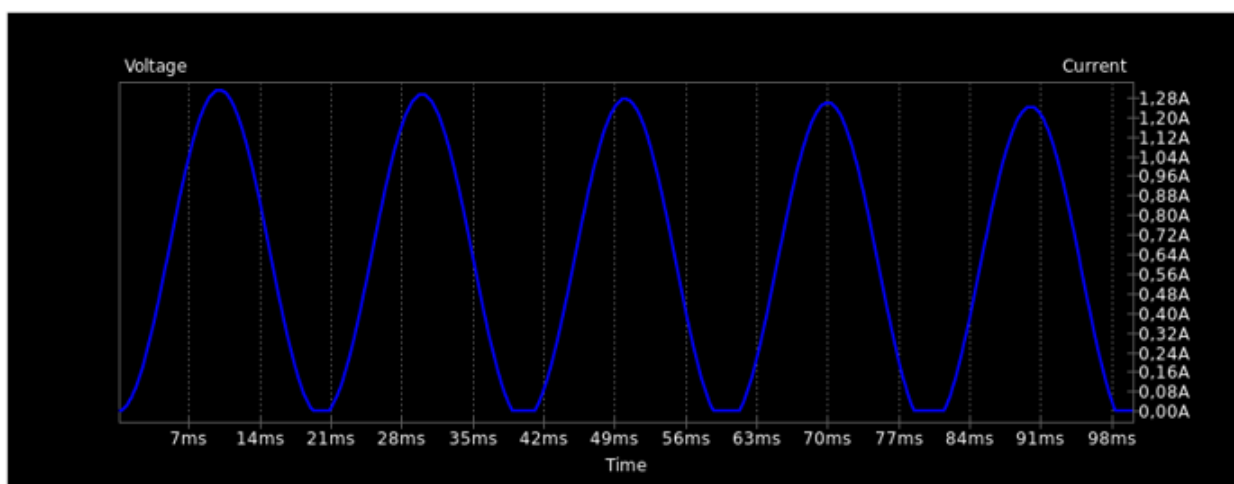
## Intensidad que circula a través de los diodos



se muestra para D1 y D4

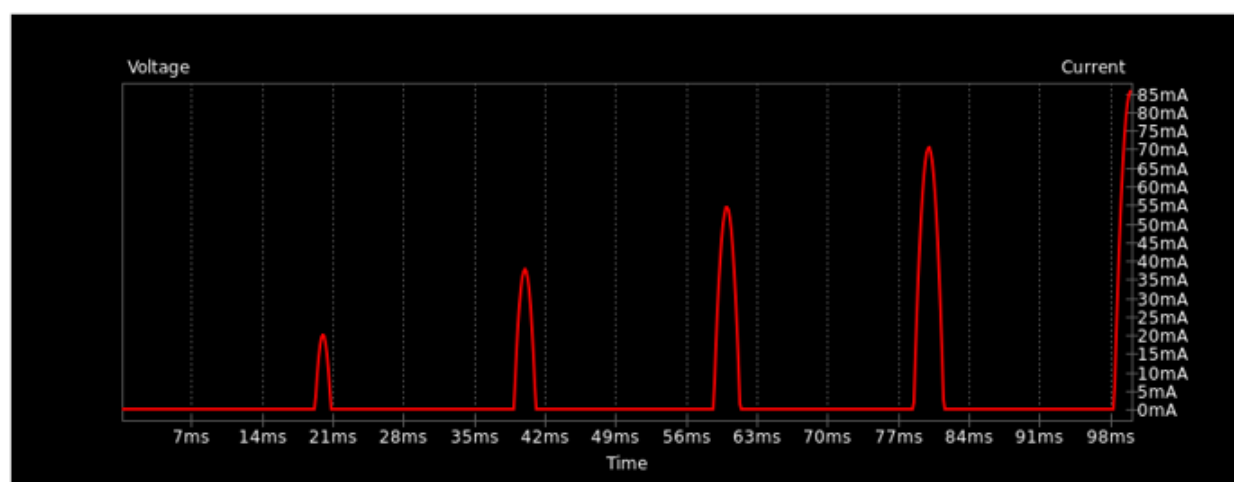


Se muestra para D2 y D4


Vamos a armar el siguiente circuito

En la siguiente imagen se puede apreciar como afecta el valor de la inductancia a la señal final del circuito:

### Inductancia en el circuito

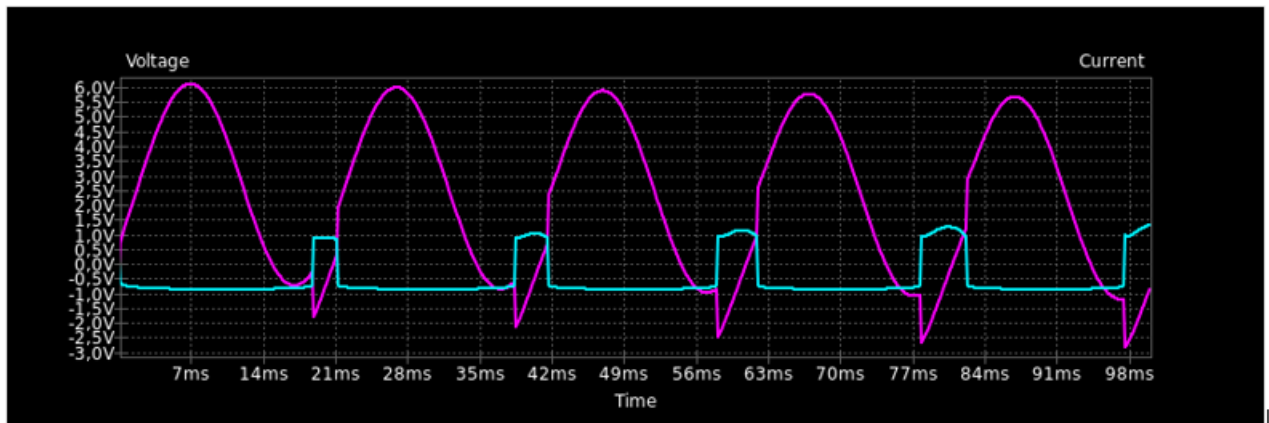

se muestra 5mh

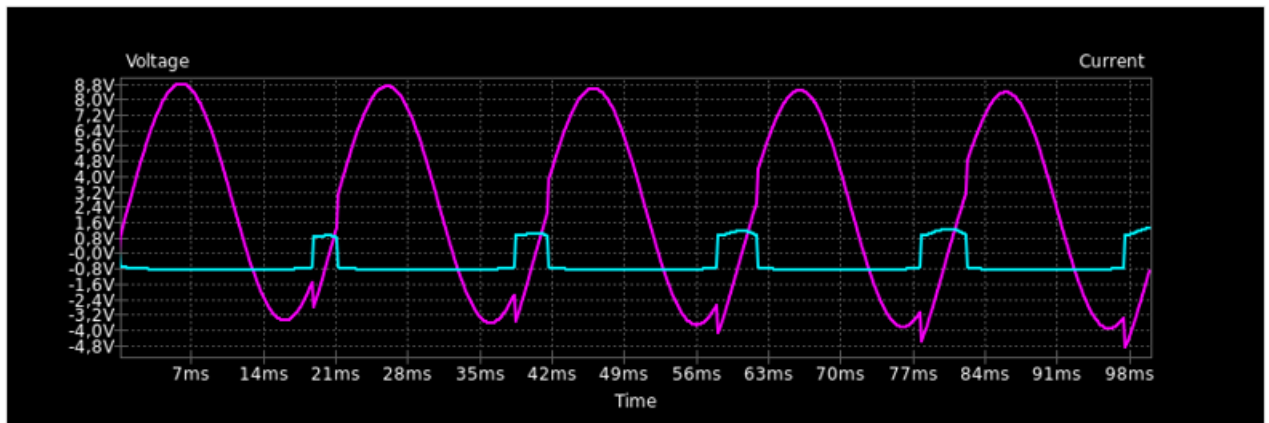


Se muestra para 10mh




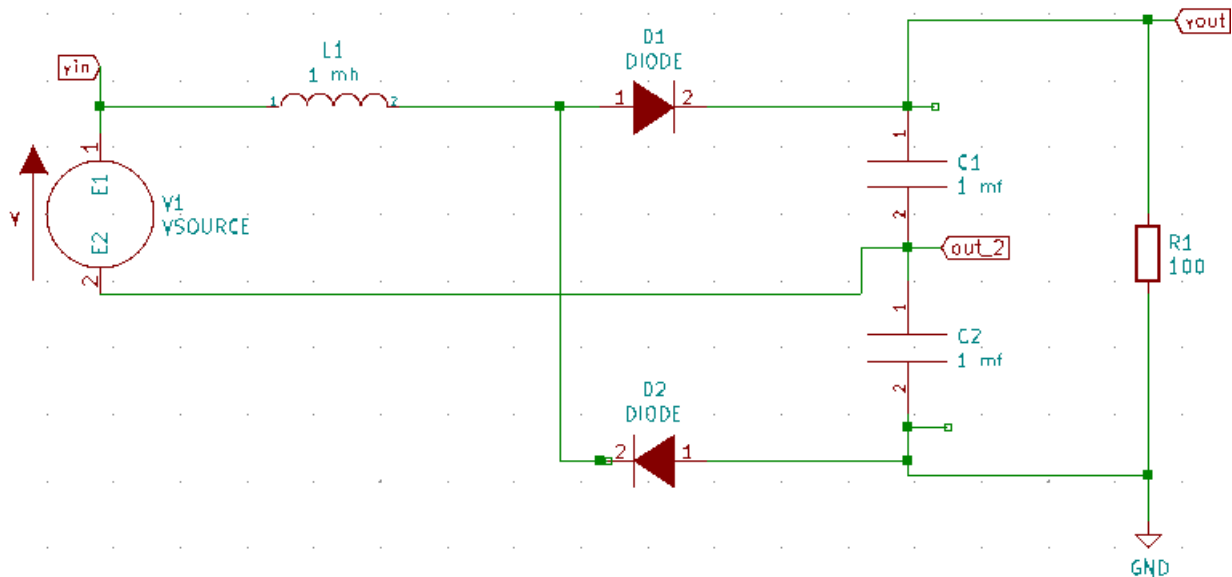
### 3.4. Rectificador monofásico duplicador de tensión

Este tipo de rectificador, como su propio nombre indica, permite obtener en la salida una tensión que corresponde aproximadamente al doble de la que se obtiene con el circuito anterior.

De esta manera es posible obtener tensiones elevadas en la etapa de continua sin necesidad de utilizar un transformador que eleve la tension del rectificador.



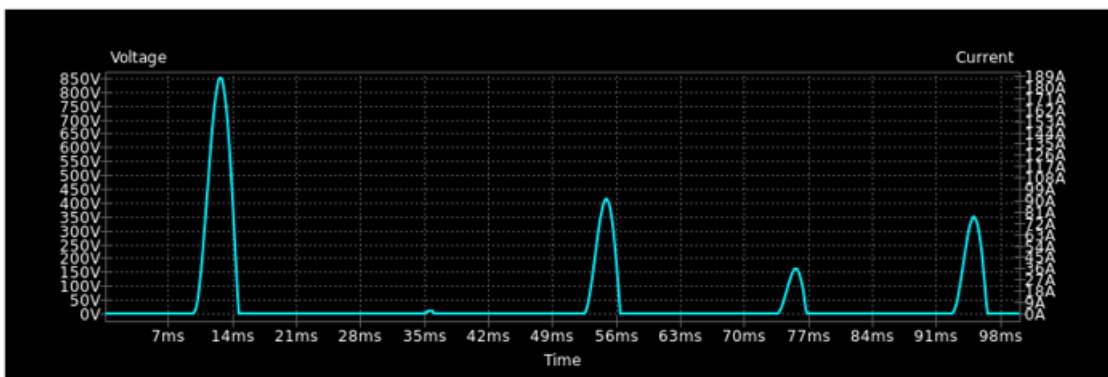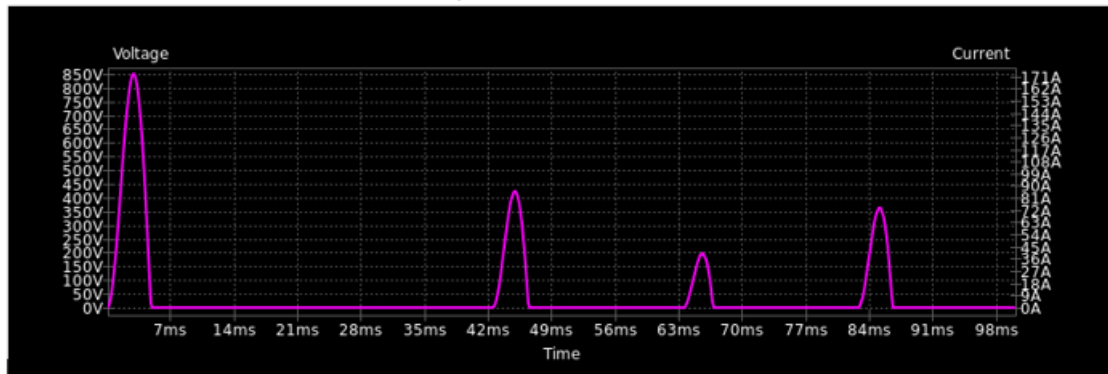Forma de onda de la corriente que pasa a través de los diodos del rectificador duplicador de tensión




### 3.5. Efectos de los rectificadores monofásicos en líneas trifásicas


En epígrafes anteriores se ha puesto de manifiesto algunos de los perjuicios que ocasionan los rectificadores monofásicos sobre las líneas de distribución que son:

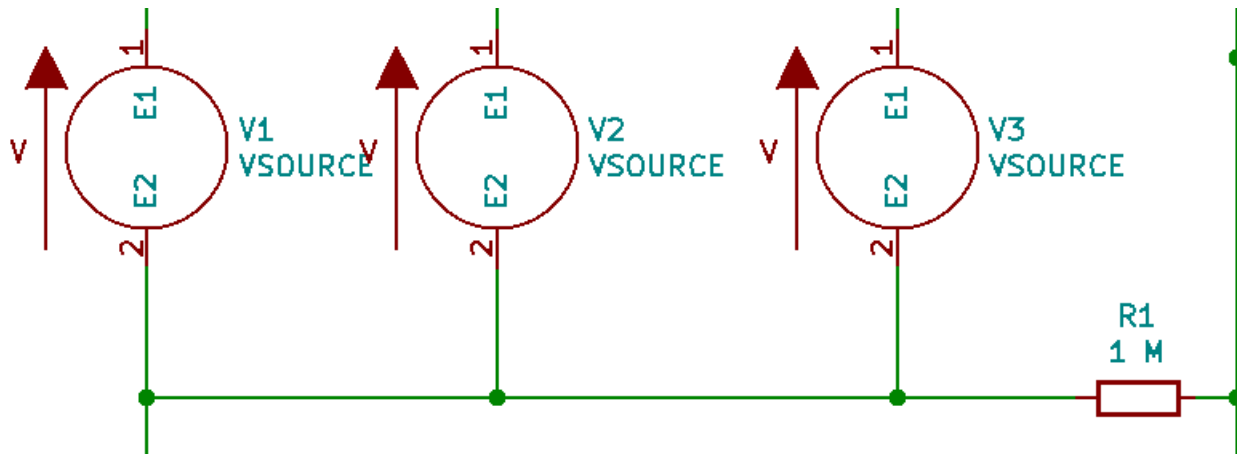- 1) Disminución del factor de potencia debido a la elevada distorsión armónica de la corriente.
- 2) Empobrecimiento de la calidad de la tensión en el punto común de conexión con los otros receptores



Este circuito se analizará por partes para ver como quedará finalmente. En la primera parte podemos apreciar nuestro circuito



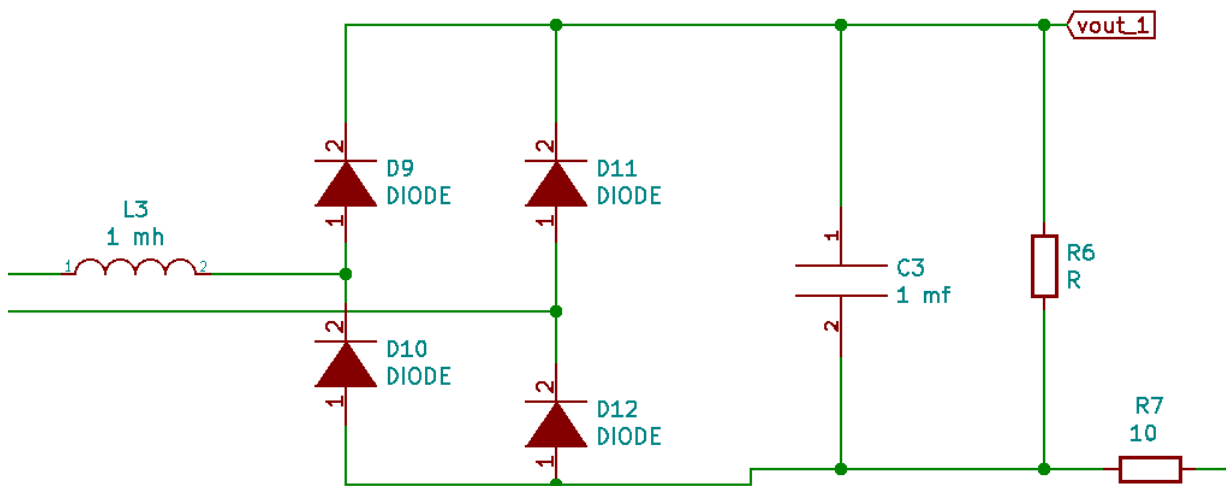
A continuación agregamos 3 veces este pequeño circuito el cual nos servirá para la rectificación de nuestra fuente trifásica:



Nos quedará de la siguiente forma:

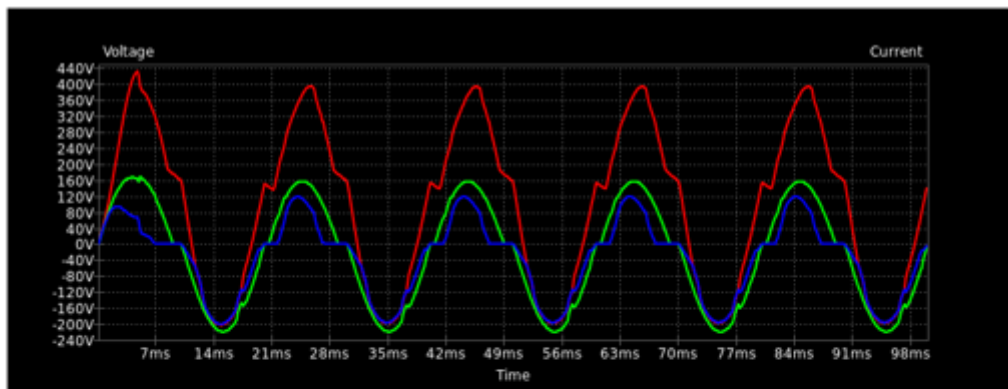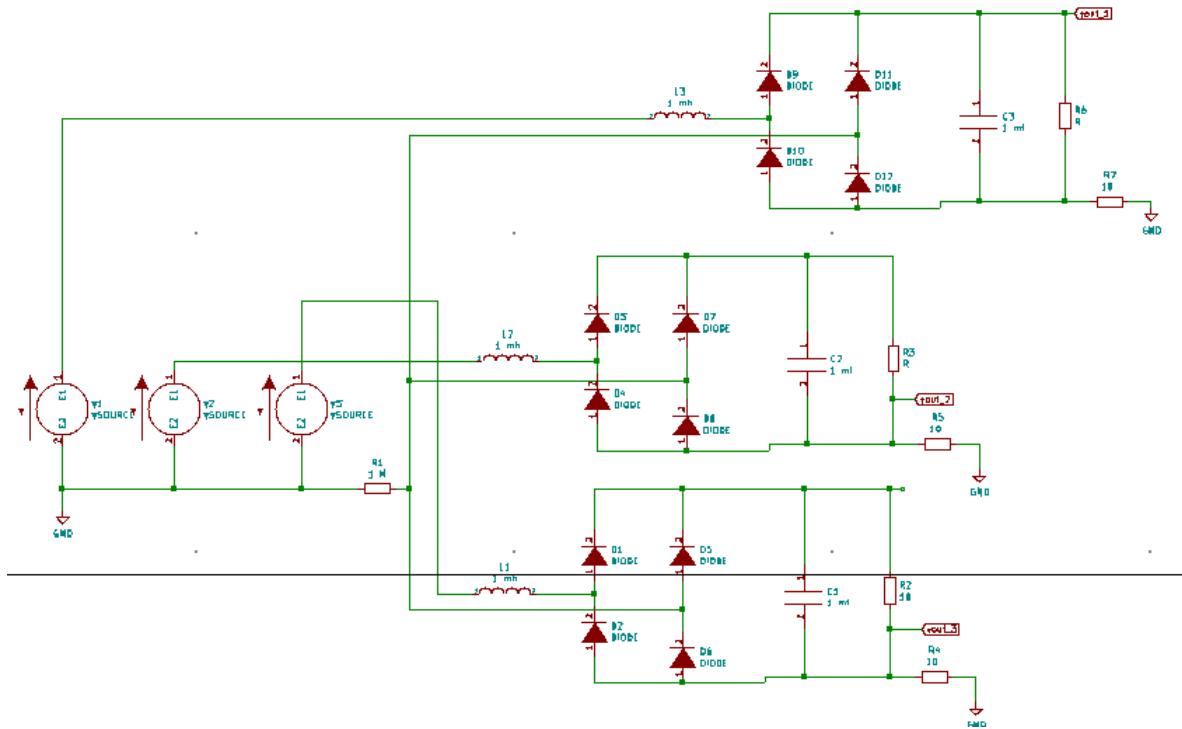

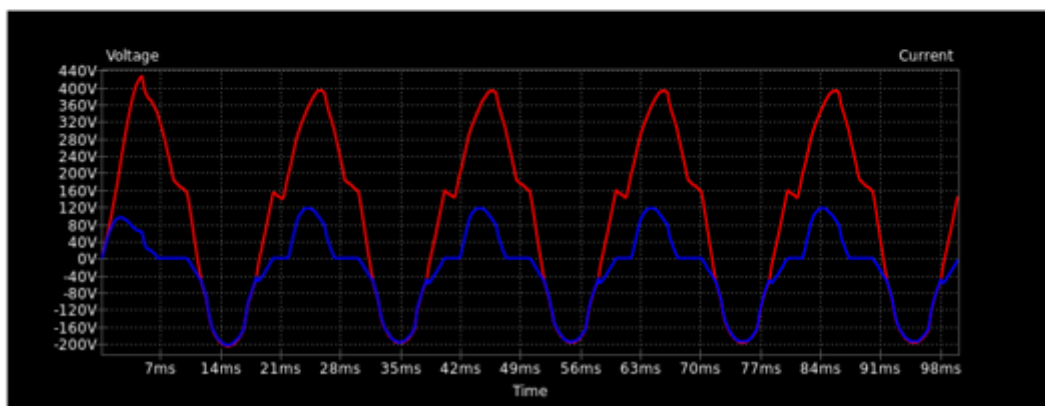Onda de salida de cada fase de nuestro sistema




Se muestra la onda variando la resistencia de carga

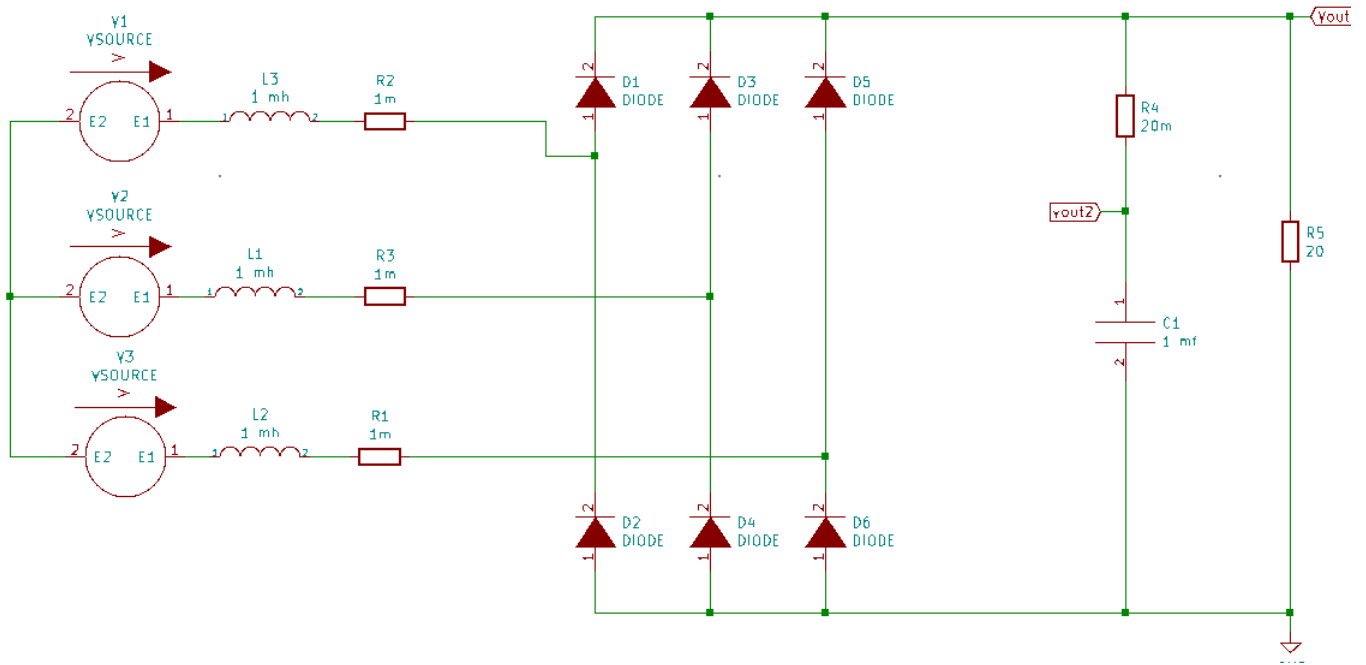
### 3.6. Rectificadores trifásicos

Al igual que ocurre con el resto de receptores eléctricos, los circuitos rectificadores se utilizan en su versión trifásica cuando la potencia que consumen de la red es elevada, ya


que en estos casos la utilización de rectificadores monofásicos provocarían desequilibrios importantes en el consumo de las fases. Este es el caso, entre otros ejemplos de la alimentación de motores eléctricos de gran potencia, y la generación de redes de corriente continua.



## Desfase de las ondas

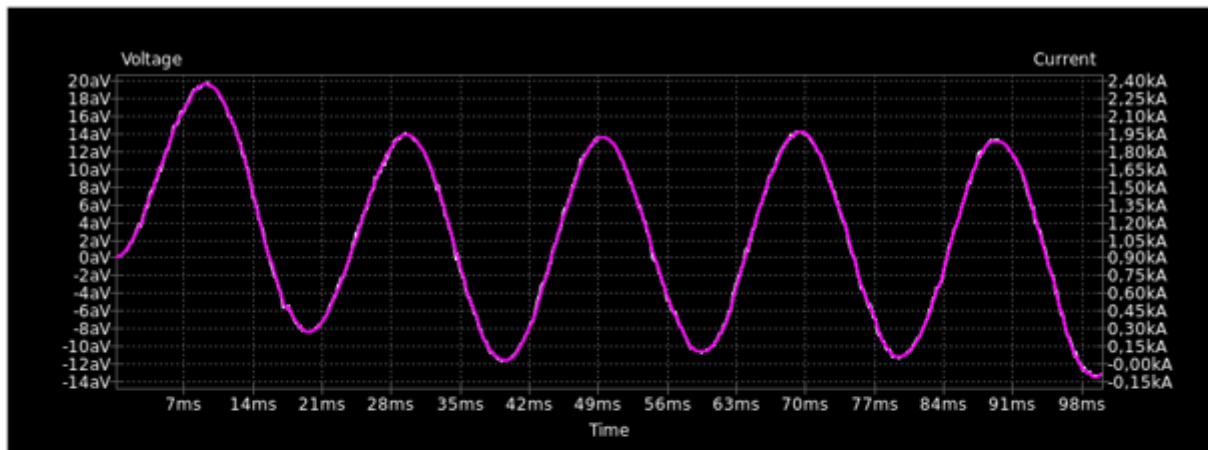



Se muestra las ondas desfasadas

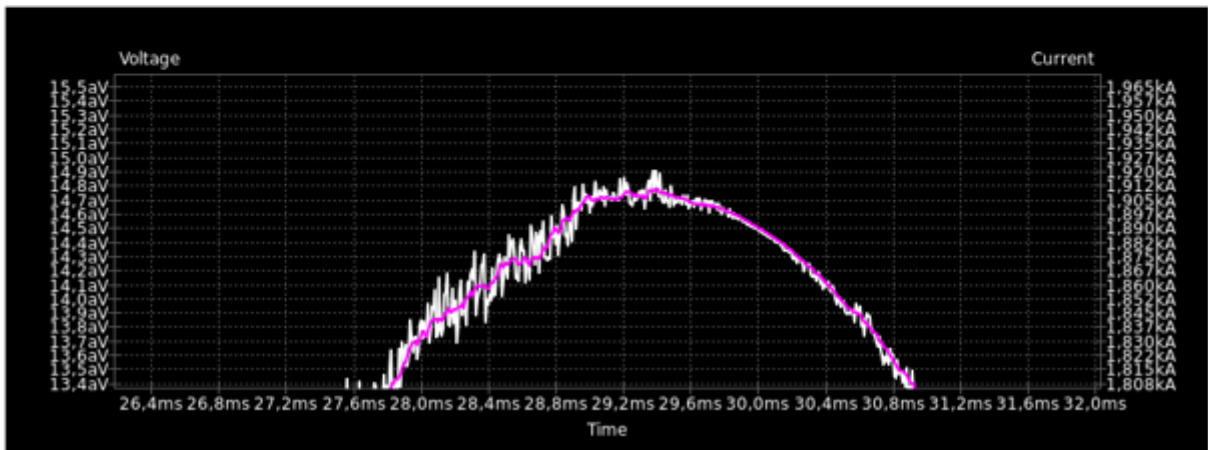

En esta imagen podemos apreciar el desfase de ambas ondas
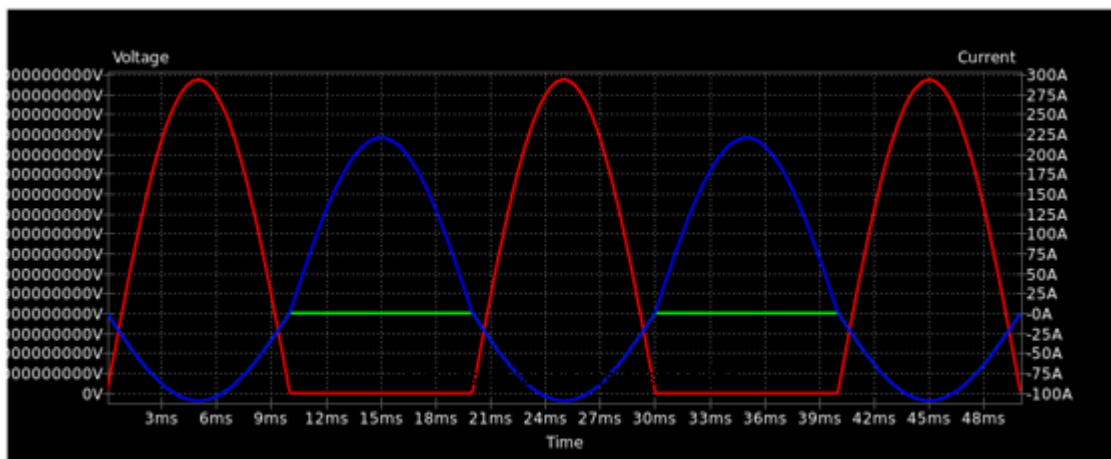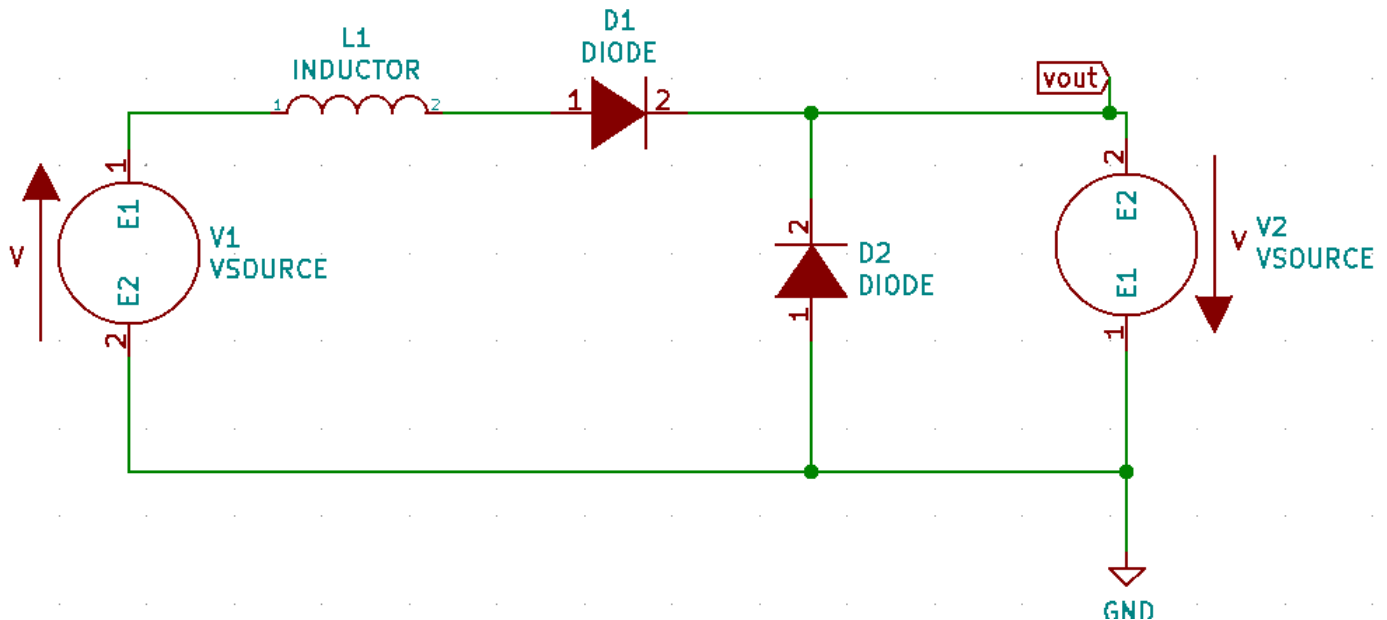
### 3.7. Efectos de las inductancias de red sobre la conmutación de corriente

Cuando se añade un inductor de filtro en la etapa de continua, las inductancias de la línea provocan que la conmutación de corriente entre los diodos del rectificador no sea instantánea. Para poner de manifiesto el fenómeno de la conmutación de corriente entre diodos y analizar sus efectos sobre el funcionamiento del rectificador, utilizaremos el circuito que aparece en la figura, en el que se modeliza la etapa de continua como una fuente de corriente constante.



Se muestra la señal de salida que tenemos

## **4. Conclusión**

En esta practica hemos visto el efecto de los circuitos rectificadores y como estos afectan a la señal de salida de la fuente una vez que es rectificada con ello podemos obtener diferentes funciones de onda dependiendo del circuito, estos son de gran importancia en la industria y en cualquier tipo de ámbito donde se necesite una señal diferente la nominal.